
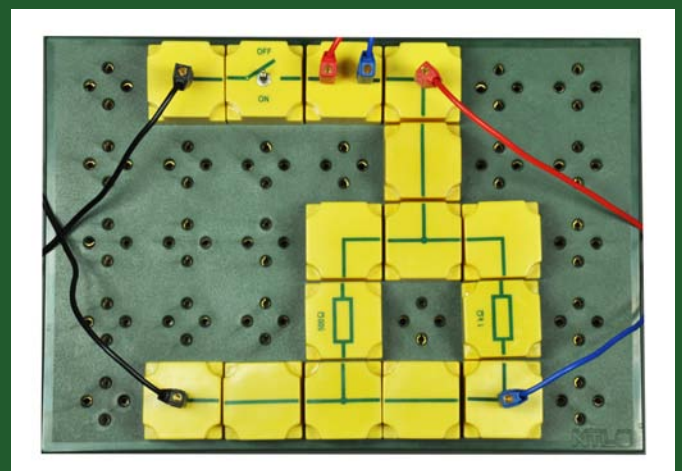


Student Experiments

Manual

ELECTRICITY 1

P9160-4D

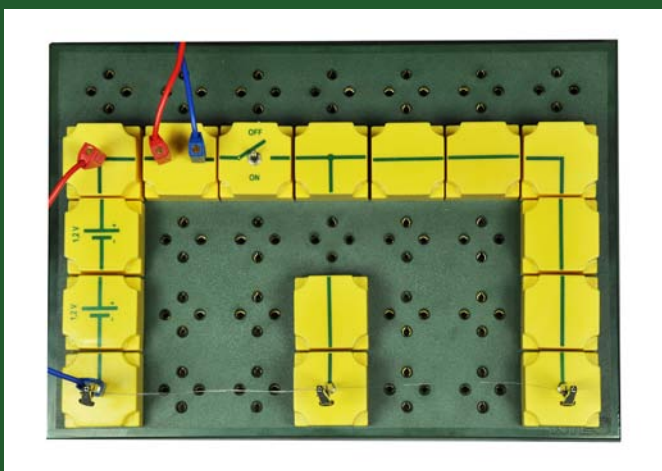

INDEX

1. FUNDAMENTAL PRINCIPLES

- ELS 1.1 The electrical circuit
- ELS 1.2 Double-throw switch
- ELS 1.3 Voltage
- ELS 1.4 Serial connection of voltage sources
- ELS 1.5 Parallel connection of voltage sources
- ELS 1.6 Current intensity
- ELS 1.7 Conductors and nonconductors
- ELS 1.8 Do liquids conduct electrical current?

2. ELECTRICAL RESISTANCE

- ELS 2.1 Ohm 's Law
 - ELS 2.1.1 Series of measurements for Ohm 's Law
- ELS 2.2 Application of Ohm 's Law
- ELS 2.3 Wires and their amount of resistance
 - ELS 2.3.1 Specific resistance of wires
- ELS 2.4 Ohmic resistor
- ELS 2.5 An incandescent lamp is not an ohmic resistor
- ELS 2.6 Serial connection of incandescent lamps
- ELS 2.7 Serial connection of ohmic resistors
- ELS 2.8 Voltage division
 - ELS 2.8.1 Sliding resistor
- ELS 2.9 Parallel connection of incandescent lamps
- ELS 2.10 Parallel connection of ohmic resistors
- ELS 2.11 Resistors in parallel/series circuits
- ELS 2.12 Why are voltage sources connected in parallel?
- ELS 2.13 Model of a potentiometer
 - ELS 2.13.1 Dimming by means of a potentiometer
 - ELS 2.13.2 Unloaded potentiometer
 - ELS 2.13.3 Loaded potentiometer
- ELS 2.14 Internal resistance of voltage sources (terminal voltage)
- ELS 2.15 Internal resistance of a voltmeter
- ELS 2.16 Internal resistance of an ammeter
- ELS 2.17 Expansion of the measuring range of a voltmeter
- ELS 2.18 Expansion of the measuring range of an ammeter
- ELS 2.19 Wheatstone 's bridge connection

3. THERMAL ENERGY DERIVED FROM ELECTRICAL ENERGY

- ELS 3.1 Electrical energy is converted into thermal energy
- ELS 3.2 Electrical energy is converted into light energy
- ELS 3.3 Conducting wires and resistor wires
- ELS 3.4 Development of heat with different cross sections of wire
- ELS 3.5 Safety fuse


4. WORK AND POWER

- ELS 4.1 The power of incandescent lamps
- ELS 4.2 Electrical work
 - ELS 4.2.1 Heat emission and the current intensity
 - ELS 4.2.2 Electric heat equivalent
- ELS 4.3 Water equivalent

5. ELECTROCHEMISTRY

- ELS 5.1 An electrochemical element
 - ELS 5.1.1 Volta cell
- ELS 5.2 Electrolysis
- ELS 5.3 Electroplating
- ELS 5.4 Model of a lead accumulator
- ELS 5.5 Contact series

Required Kit:
P9901-4D Electricity 1

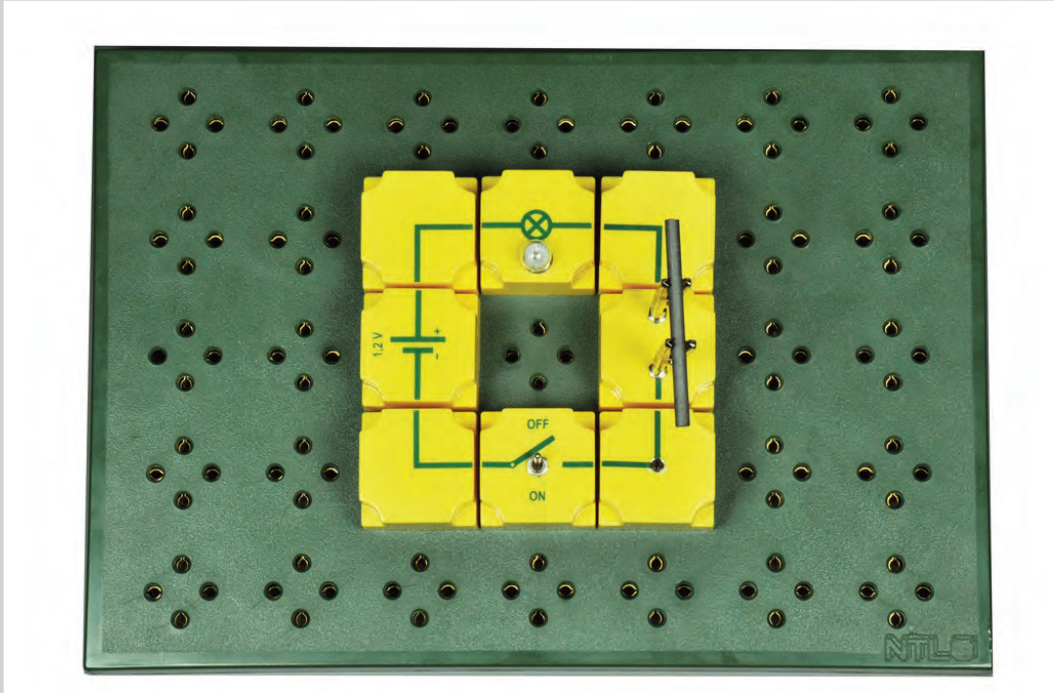

Material:

- 1x Plug-in panel
- 2x PIB wire, angled, with socket
- 2x PIB wire, angled
- 1x PIB wire, interrupted, with socket
- 1x PIB switch, ON/OFF
- 1x PIB battery, 1.2V
- 1x PIB lamp socket E10
- 1x Conductors and nonconductors, set
- 1x Electrodes, set
- 1x Light bulb, 2.5V/0.2A, E10
- 2x Crocodile clip with plug

CONDUCTORS AND NONCONDUCTORS

ELS 1.7

Some materials conduct electrical current well („conductors“), others do not conduct electrical current at all („noncoductors“ or „insulators“).

Wiring:

Arrangement of the wiring according to the illustration. The crocodile clips are put into the PIB with socket.

Experiment:




Different materials are clamped into the crocodile clips (paper, plastics, wood, coal, various metals). After closing the switch the lamp indicates conductors and nonconductors by glowing or no glowing.



Conclusion:

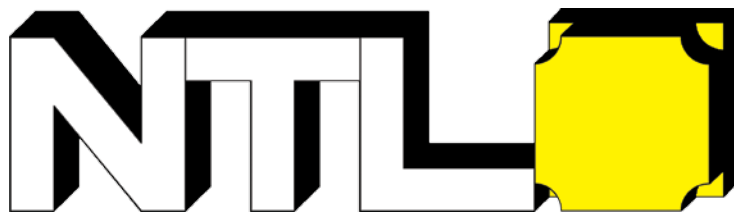All metals and coal are conductors. Plastics, paper and wood are examples for insulators..



Student Experiments

© Fruhmann GmbH
NTL Manufacturer & Wholesaler

Werner von Siemensstraße 1
A - 7343 Neutal
Austria

www.ntl.at